
RMXplorer

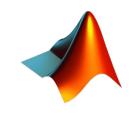

Lab1: Sensors Report

Name

นายชยากร ชื่นประเสริฐ 66340500012
 นายนาราชล นรากุลพัชร์ 66340500027
 นายพิสิษฐ์ มงคลวิสุทธิ์ 66340500033

จุดประสงค์

• เพื่อศึกษาการทำงานของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดการทดลอง

สมมติฐาน

• ไฟฟ้าอัตราส่วนระหว่างขาออกต่อขาเข้าของ Rotary Potentiometer เมื่อเทียบกับการหมุนตัว knob ในแต่ละ อัตราส่วนของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร

ตัวแปร

• ตัวแปรต้น : PTB181-K420K-103A2, PTB181-K420K-103B, PTB181-K420K-103C

• ตัวแปรตาม : ผลลัพธ์อัตราส่วนของไฟฟ้าขาออกเทียบกับไฟฟ้าขาเข้า

• **ตัวแปรควบคุม** : วิธีการคำนวณผล, ระยะหมุนโดยประมาณ, ชนิดของบอร์ด stm32, กำลังไฟขาเข้า 3.3V

นิยามศัพท์เฉพาะ

 $oldsymbol{V}$ แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

 V_{ref} แรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาเข้า

 V_{ADC} แรงดันไฟฟ้าที่ได้หลังจากการแปลงค่าที่ค่าได้ในบอร์ด stm32

 $oldsymbol{V_{out(\%)}}$ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาออกเทียบกับแรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาเข้า

ADC ค่าที่อ่านได้ในบอร์ด (bit)

นิยามเชิงปฏิบัติการ

แรงดันไฟฟ้า คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามตัวนำไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

PTA6043-2015DPA103

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-

103A2?qs=ZTdx6reOWK%2F91p994fqu2g%3D%3D

PTA6043-2015DPB103

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-

103B?qs=Ivs1Be2ZGq6RflNsykyxUA%3D%3D

PDB181-K420K-103A2

https://th.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-

103C?qs=lvs1Be2ZGq7NWK18gilWvg%3D%3D

Datasheet

https://th.mouser.com/datasheet/2/54/PDB18-1013655.pdf

วิธีการดำเนินการทดลอง

- 1. เลื่อนตำแหน่งของ potentiometer แบบหมุนไปยังจุดที่กำหนด
- 2. กดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" ใน Simulink file เพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาที เพื่อเก็บค่าที่วัดได้ 1,000 ค่ามาหา ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
- 3. ทำการวัดค่าจำนวน 10 ครั้ง โดยค่อยๆหมุนทีละ 10 % ของตัว Rotary potentiometer
- 4. นำค่าเฉลี่ยทั้ง 10 ค่ามาใส่ใน MATLAB โดยการกด "upload" ใน Simulink file เพื่อส่งค่าที่วัดมาได้ใส่ใน workspace
- 5. ทำการ plot ค่าที่ได้ออกมาและทำการเทียบกับ datasheet ของอุปกรณ์นั้นและสรุปผล

วัสดุอุปกรณ์

- 1. PDB181-K420K-103A2
- 2. PDB181-K420K-103B
- **3.** PDB181-K420K-103C

- 4. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 5. PotenXplorer จำนวน 1 ชุด ฐานสามารถบรรจุบอร์ดควบคุม, Breadboard, Potentiometer, 3D-Print ใช้ สำหรับการวัดมุมการหมุนของ Potentiometer ลักษณะคล้ายไม่โพรแทกเตอร์
- สายจัมเปอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์และ datasheet ของ Rotary Potentiometer แต่ละชนิด
- 2. สร้าง Simulink สำหรับการแปลงค่าที่อ่านได้จากบอร์ดเป็นค่าปกติ และแปลงให้เป็นอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ได้ เปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟ และสร้าง ตัวเก็บค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าโดยรวม โดยในการแปลงค่าเฉลี่ยที่ได้จากบอร์ด โดยกับค่าเป็น 12 bit ต้องทำการแปลงค่าที่รับให้กลายเป็นค่าปกติก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times V_{ref}}{2^n - 1}$$

โดยปกติแล้วจำนวน bit ที่ตั้งค่าไว้จะเป็น 12 bit ทำให้ค่าที่เก็บได้จะมีจำนวน ${f 2^{12}-1}$ ค่า และแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายผ่านตัว Rotary Potentiometer มีจำนวน 3.3V จึงเป็นได้การใช้งานดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times 3.3V}{4095}$$


ส่วนของการหาอัตราส่วนเทียบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจจับได้ สามารถหาได้ดังสมการนี้

$$V_{out(\%)} = \frac{V_{ADC}}{V_{in}}$$

ในการสร้างวิธีการหาค่าเฉลี่ย จะทำการรับค่าที่ได้ทุกๆ 1 ms จำนวน 1,000 จำนวน มาเฉลี่ยค่าที่ได้ โดยมีวิธีดังนี้

$$V_{avg} = \sum \frac{V_n}{n}$$

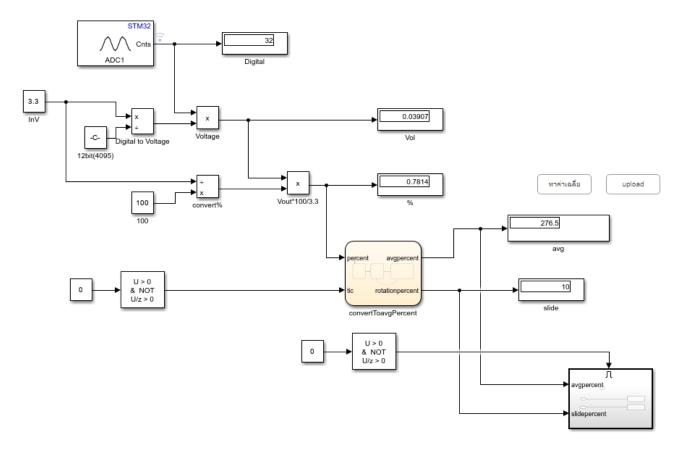หลังจากทำการสร้าง Simulink ด้วยสมการดังกล่าว จะได้รูปร่างดังรูปภาพนี้




รูปที่ 1 แสดงถึงหน้าตา Simulink ที่ใช้งาน

จากรูปภาพหากกดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" จะทำการเก็บค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาทีมาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 1000 จำนวน และในปุ่ม "upload" จะส่งข้อมูลค่าที่อ่านได้ไปหา MATLAB


นำค่าที่ได้จาก Simulink มา plot ใน MATLAB และเปรียบเทียบกับ Datasheet พร้อมสรุปผลจากค่าที่ได้รับ

- 4. ทดลองการใช้งานและการวัดค่าว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไข Simulink
- 5. ทำการทดลองจริงหลังจากการทดสอบ


ผลการทดลอง

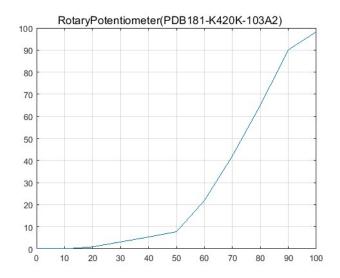

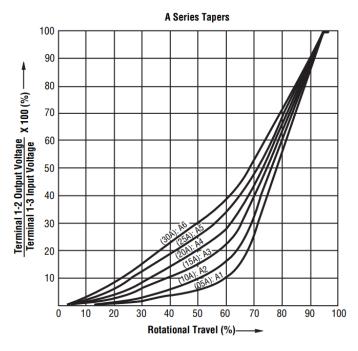
รูปที่ 2 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ที่วัดได้ของ Rotary Potentiometer (PDB181-K420K-103A2)



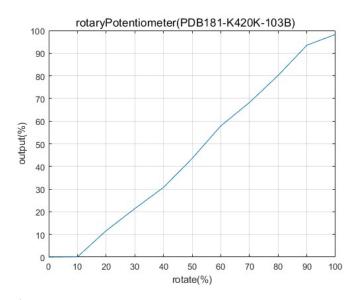
รูปที่ 3 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) จาก datasheet ของ Rotary Potentiometer (PDB181-K420K-103A2)



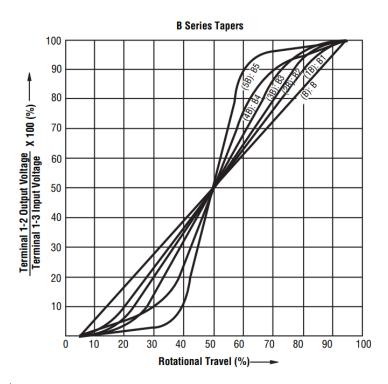
รูปที่ 4 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ที่วัดได้ของ Rotary Potentiometer (PTB181-K420K-103B)



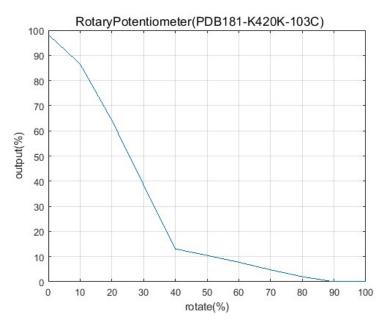รูปที่ 5 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ใน datasheet ของ Rotary Potentiometer (PTB181-K420K-103B)



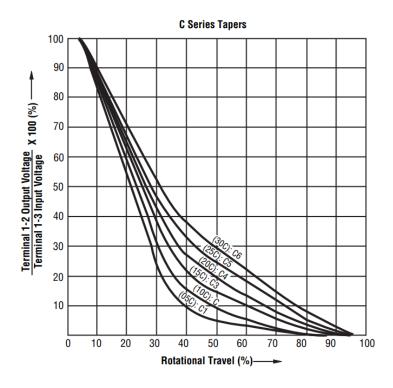รูปที่ 6 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ที่วัดได้ของ Rotary Potentiometer (PTB181-K420K-103C)



รูปที่ 7 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ใน datasheet ของ Rotary Potentiometer (PTB181-K420K-103C)

สรุปผล

การทดลองแนวโน้มเป็นไปตาม datasheet แต่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากสิ่งดังนี้

- 1. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเฉลี่ยค่า
- 2. จำนวนความละเอียดในการวัดค่า
- 3. ความแม่นยำในการหมุน knob ให้ตรงกัน
- 4. Noise แรงดันไฟฟ้าจากภายนอก

อภิปรายผล

การทดลองที่ได้รับจากการทดลองในแต่ละรุ่น มีแนวโน้มเป็นไปตาม datasheet ตามปกติ

ข้อเสนอแนะ

การเพิ่มความละเอียดจำนวนครั้งในการวัด สามารถเพิ่มความละเอียดให้กับข้อมูลที่ใช้ได้

เอกสารอ้างอิง

https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-to-digital-conversion/relating-adc-value-to-voltage

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-

103A2?qs=ZTdx6reOWK%2F91p994fqu2g%3D%3D

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-


103B?qs=Ivs1Be2ZGq6RflNsykyxUA%3D%3D

https://th.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PDB181-K420K-

103C?qs=lvs1Be2ZGq7NWK18gilWvg%3D%3D

https://th.mouser.com/datasheet/2/54/PDB18-1013655.pdf

RMXplorer

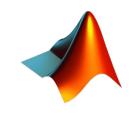

Lab1: Sensors Report

Name

นายชยากร ชื่นประเสริฐ 66340500012
 นายนาราชล นรากุลพัชร์ 66340500027
 นายพิสิษฐ์ มงคลวิสุทธิ์ 66340500033

จุดประสงค์

• เพื่อศึกษาการทำงานของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดการทดลอง

สมมติฐาน

• ไฟฟ้าอัตราส่วนระหว่างขาออกต่อขาเข้าของ Slider Potentiometer เมื่อเทียบกับการหมุนตัว knob ในแต่ละ อัตราส่วนของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไร

ตัวแปร

• ตัวแปรต้น : PTA6043-2015DPA103, PTA6043-2015DPB103

• ตัวแปรตาม : ผลลัพธ์อัตราส่วนของไฟฟ้าขาออกเทียบกับไฟฟ้าขาเข้า

• ตัวแปรควบคุม : วิธีการคำนวณผล, ระยะหมุนโดยประมาณ, ชนิดของบอร์ด stm32, กำลังไฟขาเข้า 5V

นิยามศัพท์เฉพาะ

 $oldsymbol{V}$ แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

 V_{ref} แรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาเข้า

 $m{V_{ADC}}$ แรงดันไฟฟ้าที่ได้หลังจากการแปลงค่าที่ค่าได้ในบอร์ด stm32

 $oldsymbol{V_{out(\%)}}$ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาออกเทียบกับแรงดันไฟฟ้า ณ ช่วงขาเข้า

ADC ค่าที่อ่านได้ในบอร์ด (bit)

นิยามเชิงปฏิบัติการ

แรงดันไฟฟ้า คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามตัวนำไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

PTA6043-2015DPA103

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTA6043-

2015DPA103?qs=U%2FacTlguYxapXI1x524WqA%3D%3D&srsltid=AfmBOoo_v0HsMx_7HtG42kp9gBUcRdby_mQPxNZr9ZBNnNbnrf-iBoNE

PTA6043-2015DPB103

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTA6043-

<u>2015DPB103?qs=U%2FacTlguYxYM6XeKwIsltg%3D%3D&srsltid=AfmBOopypOMJog5IUzefNTcJr21q</u> <u>dNxhJR8i5B3QUtk2sC6lgeJWqhTO</u>

Datasheet

PTA6043-2015DPA103

https://www.mouser.com/datasheet/2/54/pta-778345.pdf

PTA6043-2015DPB103

https://www.mouser.com/datasheet/2/54/pta-778345.pdf

วิธีการดำเนินการทดลอง

- 1. เลื่อนตำแหน่งของ potentiometer แบบหมุนไปยังจุดที่กำหนด
- 2. กดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" ใน Simulink file เพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาที เพื่อเก็บค่าที่วัดได้ 1,000 ค่ามาหา ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
- 3. ทำการวัดค่า 10 ค่าใน Slider โดยแบ่งระยะห่างทุกช่วงประมาณ 6.5 ซม. (ประมาณ 10 %)
- 4. นำค่าเฉลี่ยทั้ง 10 ค่ามาใส่ใน MATLAB โดยการกด "upload" ใน Simulink file เพื่อส่งค่าที่วัดมาได้ใส่ใน workspace
- 5. ทำการ plot ค่าที่ได้ออกมาและทำการเทียบกับ datasheet ของอุปกรณ์นั้นและสรุปผล

วัสดุอุปกรณ์

- 1. PTA6043-2015DPA103
- 2. PTA6043-2015DPB103
- 3. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 4. PotenXplorer จำนวน 1 ชุด ฐานสามารถบรรจุบอร์ดควบคุม, Breadboard, Potentiometer, 3D-Print ใช้ สำหรับการวัดมุมการหมุนของ Potentiometer ลักษณะคล้ายไม่โพรแทกเตอร์
- สายจัมเปอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์และ datasheet ของ Rotary Potentiometer แต่ละชนิด
- 2. สร้าง Simulink สำหรับการแปลงค่าที่อ่านได้จากบอร์ดเป็นค่าปกติ และแปลงให้เป็นอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ได้ เปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟ และสร้าง ตัวเก็บค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าโดยรวม โดยในการแปลงค่าเฉลี่ยที่ได้จากบอร์ด โดยกับค่าเป็น 12 bit ต้องทำการแปลงค่าที่รับให้กลายเป็นค่าปกติก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times V_{ref}}{2^n - 1}$$

โดยปกติแล้วจำนวน bit ที่ตั้งค่าไว้จะเป็น 12 bit ทำให้ค่าที่เก็บได้จะมีจำนวน ${f 2^{12}-1}$ ค่า และแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายผ่านตัว Rotary Potentiometer มีจำนวน 3.3V จึงเป็นได้การใช้งานดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times 3.3V}{4095}$$


ส่วนของการหาอัตราส่วนเทียบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจจับได้ สามารถหาได้ดังสมการนี้

$$V_{out(\%)} = \frac{V_{ADC}}{V_{in}}$$

ในการสร้างวิธีการหาค่าเฉลี่ย จะทำการรับค่าที่ได้ทุกๆ 1 ms จำนวน 1,000 จำนวน มาเฉลี่ยค่าที่ได้ โดยมีวิธีดังนี้

$$V_{avg} = \sum \frac{V_n}{n}$$

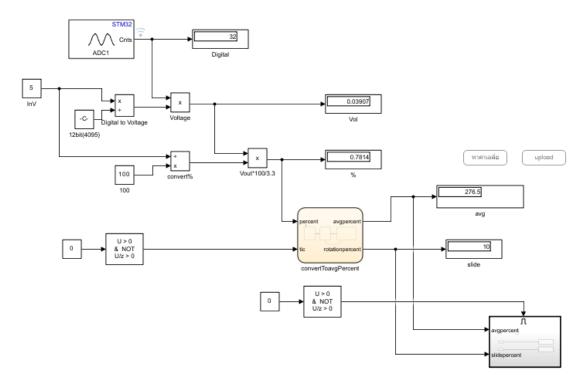หลังจากทำการสร้าง Simulink ด้วยสมการดังกล่าว จะได้รูปร่างดังรูปภาพนี้




รูปที่ 8 แสดงถึงหน้าตา Simulink ที่ใช้งาน


จากรูปภาพหากกดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" จะทำการเก็บค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาทีมาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 1000 จำนวน และในปุ่ม "upload" จะส่งข้อมูลค่าที่อ่านได้ไปหา MATLAB

- 3. นำค่าที่ได้จาก Simulink มา plot ใน MATLAB และเปรียบเทียบกับ Datasheet พร้อมสรุปผลจากค่าที่ได้รับ
- 4. ทดลองการใช้งานและการวัดค่าว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไข Simulink
- 5. ทำการทดลองจริงหลังจากการทดสอบ


ผลการทดลอง

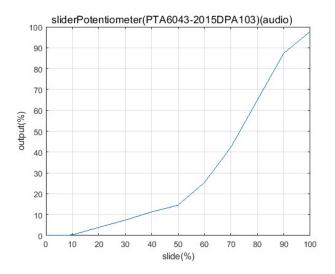

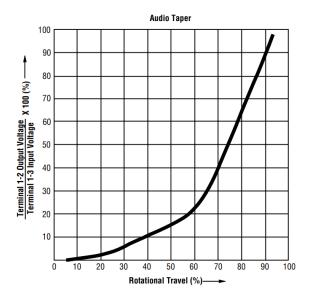
รูปที่ 9 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ที่วัดได้ของ Rotary Potentiometer (PTA6043-2015DPA103)



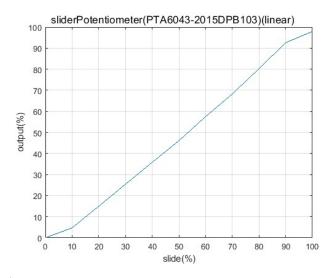รูปที่ 10 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) จาก datasheet ของ Rotary Potentiometer (PTA6043-2015DPA103)



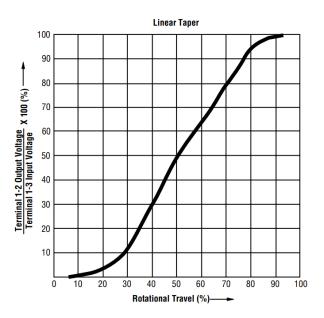รูปที่ 11 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ที่วัดได้ของ Rotary Potentiometer (PTA6043-2015DPB103)



รูปที่ 12 แสดงถึงค่าที่วัดได้ระหว่าง อัตราส่วนไฟฟ้าขาออก/ไฟฟ้าขาเข้า (%) เทียบกับ อัตราส่วนการหมุน (%) ใน datasheet ของ Rotary Potentiometer (PTA6043-2015DPB103)

สรุปผล

การทดลองแนวโน้มเป็นไปตาม datasheet แต่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากสิ่งดังนี้

- 5. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเฉลี่ยค่า
- 6. จำนวนความละเอียดในการวัดค่า
- 7. ความแม่นยำในการหมุน knob ให้ตรงกัน
- 8. Noise แรงดันไฟฟ้าจากภายนอก

อภิปรายผล

การทดลองที่ได้รับจากการทดลองในแต่ละรุ่น มีแนวโน้มเป็นไปตาม datasheet ตามปกติ

ข้อเสนอแนะ

การเพิ่มความละเอียดจำนวนครั้งในการวัด สามารถเพิ่มความละเอียดให้กับข้อมูลที่ใช้ได้

เอกสารอ้างอิง

https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-to-digital-conversion/relating-adc-value-to-voltage

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTA6043-


2015DPA103?qs=U%2FacTlguYxapXI1x524WqA%3D%3D&srsltid=AfmBOoo_v0HsMx_7HtG42kp9gB UcRdby_mQPxNZr9ZBNnNbnrf-iBoNE

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTA6043-

2015DPB103?qs=U%2FacTlguYxYM6XeKwlsltg%3D%3D&srsltid=AfmBOopypOMJog5IUzefNTcJr21q dNxhJR8i5B3OUtk2sC6lgeJWqhTO

https://www.mouser.com/datasheet/2/54/pta-778345.pdf

RMXplorer

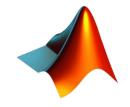

Lab1: Sensors Report

Name

นายชยากร ชื่นประเสริฐ 66340500012
 นายนาราชล นรากุลพัชร์ 66340500027
 นายพิสิษฐ์ มงคลวิสุทธิ์ 66340500033

จุดประสงค์

• เพื่อศึกษาการทำงานของ Load cell ในชุดการทดลอง

สมมติฐาน

• การคำนวณค่าน้ำหนักที่ได้จากตัว Load Cell และการขยายแรงดันจาก 2 Op-amp Differential Amplifier ตรง กับความเป็นจริงมากแค้ไหน

ตัวแปร

• ตัวแปรต้น : Load Cell, ตาชั่ง

• ตัวแปรตาม : ผลลัพธ์น้ำหนักที่ได้จากการคำนวณ

• ตัวแปรควบคุม : วิธีการคำนวณผล, ชนิดของบอร์ด stm32, กำลังไฟขาเข้าที่จ่ายเข้าไป, สิ่งของที่วัดน้ำหนัก

นิยามศัพท์เฉพาะ

 $oldsymbol{V}$ แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

g น้ำหนัก (gram)

 \boldsymbol{w} น้ำหนักจริงของสิ่งของ

 V_{ref} แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ช่วงแรก

 $oldsymbol{V_{read}}$ แรงดันไฟฟ้าที่ได้จาก load-cell ที่อ่านได้ ณ ขณะนั้น

 V_{zero} แรงดันไฟฟ้าที่ได้จาก load-cell ขณะไม่มีสิ่งของใด

 $oldsymbol{V_{ADC}}$ แรงดันไฟฟ้าที่ได้หลังจากการแปลงค่าที่ค่าได้ในบอร์ด stm32

ADC ค่าที่อ่านได้ในบอร์ด (bit)

%avg อัตราส่วนเฉลี่ยที่อ่านได้จากการวัด 1000 ครั้ง ใน 1 วินาที

นิยามเชิงปฏิบัติการ

แรงดันไฟฟ้า คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามตัวนำไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

INA125P

https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-

Instruments/INA125P?qs=VBduBm9rCJSDMcs2CyEvAw%3D%3D&srsltid=AfmBOop81frYat80zm5GFvGNXXCqfO-8NYa1MZbOIU7r5r40QqK48K3

YZC-131A Load Cells

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/YZC-131A.pdf

วิธีการดำเนินการทดลอง

- 1. เลื่อนตำแหน่งของ potentiometer แบบหมุนไปยังจุดที่กำหนด
- 2. กดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" ใน Simulink file เพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาที เพื่อเก็บค่าที่วัดได้ 1,000 ค่ามาหา ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น และแปลงค่านั้นลบค่า offset พร้อมแปลงเป็นน้ำหนักต่อ
- 3. ทำการวัดค่า 10 ครั้งเทียบกับน้ำหนักจริงของสิ่งของที่ใช้วัด และแปลงเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
- 4. นำค่าเฉลี่ยทั้ง 10 ค่ามาใส่ใน MATLAB โดยการกด "upload" ใน Simulink file เพื่อส่งค่าที่วัดมาได้ใส่ใน workspace
- 5. ทำการ plot ค่าที่ได้ออกมาและทำการเทียบกับ datasheet ของอุปกรณ์นั้นและสรุปผล

วัสดุอุปกรณ์

- 1. Single Point Load Cell YZC-131A จำนวน 1 อัน
- 2. INA125 Instrumentation Amplifier จำนวน 1 อัน

- **3.** Trimpot 100 K 25 Turns จำนวน 1 อัน
- 4. Resistor 4.7K Ohm จำนวน 1 อัน
- 5. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 6. LoadCellXplorer จำนวน 1 ชุด ฐานสามารถบรรจุบอร์ดควบคุม, Breadboard, 3D-Print ใช้สำหรับการ ประกอบกับ Load Cell
- 7. สายจัมเปอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์และ datasheet ของ Rotary Potentiometer แต่ละชนิด
- 2. สร้าง Simulink สำหรับการแปลงค่าที่อ่านได้จากบอร์ดเป็นค่าปกติ และแปลงให้เป็นอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าที่ได้ เปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟ และสร้าง ตัวเก็บค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าโดยรวม โดยในการแปลงค่าเฉลี่ยที่ได้จากบอร์ด โดยกับค่าเป็น 12 bit ต้องทำการแปลงค่าที่รับให้กลายเป็นค่าปกติก่อน โดยมีวิธีการดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times V_{ref}}{2^n - 1}$$

โดยปกติแล้วจำนวน bit ที่ตั้งค่าไว้จะเป็น 12 bit ทำให้ค่าที่เก็บได้จะมีจำนวน ${f 2^{12}-1}$ ค่า และแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายผ่านตัว Rotary Potentiometer มีจำนวน 5V จึงเป็นได้การใช้งานดังนี้

$$V_{ADC} = \frac{ADC \times 5V}{4095}$$

เนื่องจาก load cell มีกำลังไฟฟ้าที่น้อยมาก จึงต้องทำการขยายกำลังไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายต่อการวัดและการคำนวณ โดยในส่วนของการหาอัตราขยายกำลังไฟฟ้า สามารถหาได้ดังสมการ

$$G=4+\frac{60000}{R_g}$$

ซึ่ง $m{R}_{m{g}}$ ที่นำมาเทียบเป็นตัวต้านทานประบค่าได้ ซึ่งตั้งไว้ที่ 468.7 $m{\Omega}$ ทำให้อัตราขยายมีทั้งสิ้นประมาณ

$$132.\,01365\approx 4+\frac{60000}{468.\,7}$$

หลังจากทำการขยายแรงดันไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ค่าที่ได้จาก MATLAB จะเป็นค่าที่เป็นแรงดันไฟฟ้า ให้วัดค่าใน ตอนที่ไม่มีน้ำหนักชั่งอยู่มาลบเทียบกับตอนมีสิ่งของ ดังสมการนี้

$$Scale\ Factor = \frac{V_{read} - V_{zero}}{W}$$

หลังจากนั้น ให้นำ scale Factor ที่ได้มาย้อนกลับมาคำนวณเพื่อหาน้ำหนักของสิ่งของสิ่งอื่นต่อ

$$w_{read} = \frac{V_{read} - V_{zero}}{Scale Factor}$$


เนื่องจากการวัดค่าเช่นนี้ จะมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงต้องตรวจสอบความคลาดเคลื่อนดังนี้

$$\% = \frac{w_{read}}{w} \times 100\%$$

ในการสร้างวิธีการหาค่าเฉลี่ย จะทำการรับค่าที่ได้ทุกๆ 1 ms จำนวน 1,000 จำนวน มาเฉลี่ยค่าที่ได้ โดยมีวิธีดังนี้

$$\%_{avg} = \sum \frac{\%_n}{n}$$

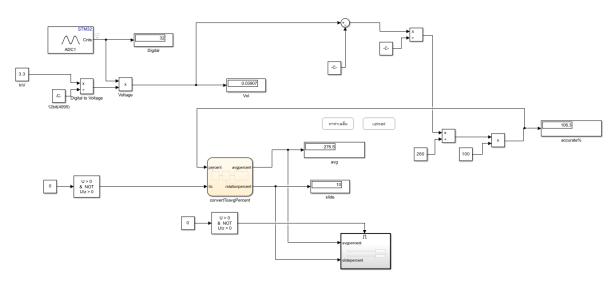หลังจากทำการสร้าง Simulink ด้วยสมการดังกล่าว จะได้รูปร่างดังรูปภาพ




รูปที่ 13 แสดงถึงหน้าตา Simulink ที่ใช้งาน

จากรูปภาพหากกดปุ่ม "หาค่าเฉลี่ย" จะทำการเก็บค่าเฉลี่ยในเวลา 1 วินาทีมาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 1000 จำนวน พร้อมคำนวณเรียบร้อย และในปุ่ม "upload" จะส่งข้อมูลค่าที่อ่านได้ไปหา MATLAB

3. นำค่าที่ได้จาก Simulink มา plot ใน MATLAB และเปรียบเทียบกับ Datasheet พร้อมสรุปผลจากค่าที่ได้รับ

- 4. ทดลองการใช้งานและการวัดค่าว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่ และปรับปรุงแก้ไข Simulink โดยคอยปรุงส่วนของ offset ที่เกิดขึ้น และ Scale Factor ที่เปลี่ยนไป
- 5. ทำการทดลองจริงหลังจากการทดสอบและบันทึกพร้อมสรุปผล

ผลการทดลอง

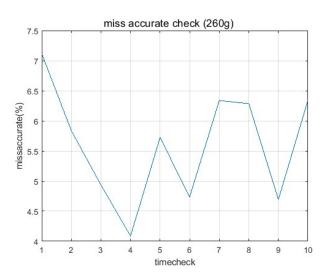

รูปที่ 14 แสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดค่าที่ได้จากการคำนวณ เทียบกับน้ำหนักจริงว่ามีความคลาดเคลื่อนกี่ %

สรุปผล

จากการทดลอง มีความคลาดเคลื่อนในช่วงประมาณ 4-7.2% เมื่อเทียบกับน้ำหนักจริงที่วัดได้จากตราชั่ง

อภิปรายผล

จากการทดลอง มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

- 1. การมีแรงดันไฟฟ้ารบกวนจากที่อื่น
- 2. รูปทรงและน้ำหนัก กับพื้นที่ที่วางตัวของ load-cell
- 3. ความละเอียดที่เกิดขึ้นจาก 2 Op-amp Differential Amplifier

ข้อเสนอแนะ

การเพิ่มความละเอียดจำนวนครั้งในการวัด สามารถเพิ่มความละเอียดให้กับข้อมูลที่ใช้ได้

สามารถปรับในส่วนของอัตราขยายด้วยแรงต้านทานที่น้อยลง เพื่อเพิ่มการขยายสัญญาณเพื่อตรวจดูความละเอียดที่แม่นยำ มากกว่านี้ได้

เอกสารอ้างอิง

https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-to-digital-conversion/relating-adc-value-to-voltage https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/YZC-131A.pdf

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf?ts=1730354214321&ref_url=https%253A%252F%252

Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA125%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%25

3Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-googlesoas%2526utm_content%253DINA125%2526ds_k%253DINA125+Datasheet%2526DCM%253Dyes

%2526gad_source%253D1%2526gclid%253DCj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUvtiuliuVVNKVv_0DvihsEilMo1Avmr1p-psME-YU0mHzP_4AAHSEaAnWDEALw_wcB%2526gclsrc%253Daw.ds